#### PARTITORE

RITTORE

$$VA = VB + (VA - VB) \frac{Rz}{R_1 + Rz}$$
 $R_1 = \frac{R_1}{R_2 + Rz}$ 
 $R_2 = \frac{R_1}{R_2 + Rz}$ 

$$\lambda_2 = \lambda \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

#### CONDENSATORE

## RIPPLE

$$r = \frac{DV_{OUT}}{V_{OUT, peak}}$$

#### MOS

6-15	C/K
51	D
mMOS	COMA

	MMOS	1 1005
COND. DI ACC	VES > VTM	VGS CVTP
SAT.	Vos > Vov	Vas < Vov

$$V_{ov} = V_{GS} - V_{T}$$
 SAT:  $I_{D} = K (V_{GS} - V_{T})^{2}$ 

$$K = K_1 \cdot \left(\frac{\Gamma}{M}\right) = \frac{5}{4} W Cox \cdot \left(\frac{\Gamma}{M}\right)$$

EP É IL TEMPO NECESSARIO A RAGGIUNGERE IL VALOR MEDIO TRA I VALORI LOGICI DI USCITA VITULI SOCILA LOCICA)

SOGLIA LOGICA INVERTER: VTH +.c. VTH = VIN = VOUT


Del COM POTENZA STATICA PS = VDD · ID POTENZA DINAMICA PS = VDD · CL · DV · fin

MMOS IN PARALLELO = OR MMOS IN SERIE = AND Reg = VOS

$$Req = \frac{V_{DS}}{I}$$

$$Ron = \frac{1}{2K \cdot V_{OV}}$$

### AMPLIFI CATORE

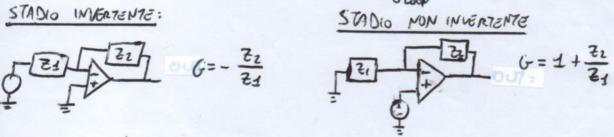

PER GRE SEGVO PRIMA GO, POI GOPER

GBWP = Ao. fo

# DIAGRAMMI DI BODE IN ORIGINE

· ZERO: INCUMAZIONE +1, INTELALMENTE +900

· POLO: INCLINATIONE -1, INITIALITENTE -90"

GUADAGNO:

· M>0 FASE INIZIALE +00

· M CO FASE IMPLACE - 180 °

INI É L'ALTERIA INIZURE DEL MODINE SIMISI SOPRA ASSE É

Poro:

ZERO:

· <0: -1 ; -90° · <0: +1; +90°

MARGINE DI FASE

DIFFERENCE TRA FASE E MULTIPLO PLU VICUODO -180° QUANDO Grap= 1

(A fc)

LSBAOC = VAD-VSS

GBWP = Ao. fo

DOPPIA RAMPA: TINT = TOOWN TOWN = 2M-TON TOWN = 2-2M TON

APPROX. SUCCESSIVE: Tranv = mbit. Tox o Tom = (mbit+1) Ton